PROGETTO – GIOCO DELL'OCA


Andrea Cambiaghi

IDEA DEL PROGETTO


- Il progetto consiste nella creazione di un circuito che simuli il "Gioco dell'oca"
- Questo verrà fatto attraverso l'utilizzo del software «Logisim»
- Il gioco è per due persone e ad ogni turno ogni giocatore lancia due dadi e si sposta del numero di caselle indicate dai dadi.
- La mappa di gioco sarà composta da caselle bianche e/o da caselle che contengono un bonus/malus (es. ritirare i dadi)
- La partita finisce quando un giocatore raggiunge il traguardo.

SCHERMATA DI GIOCO

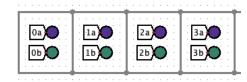
• Luci Led che indicano la casella, si accendono quando il giocatore ci passa sopra



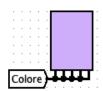• Una Matrix Led che indica con il colore del giocatore il turno di gioco



• Un timer composto da due Digit Display

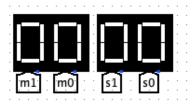


.

SCHERMATA DI GIOCO

Due bottoni di start e di stop per avviare/terminare il gioco




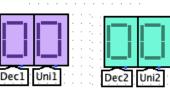4 Digit Display che indicano la posizione dei giocatori




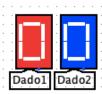• Un Bottone e 2 Digit Display che simulano il lancio dei dadi






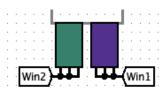
 Due Matrix Led che si accendono quando il rispettivo colore raggiunge il traguardo




GESTIONE ON/OFF

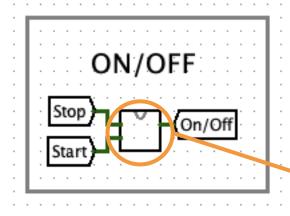

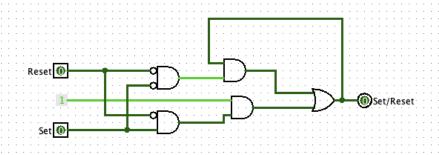
Utilizzo di un set/reset per avviare e terminare il gioco e di conseguenza accendere e spegnere i vari circuiti




GESTIONE TIMER

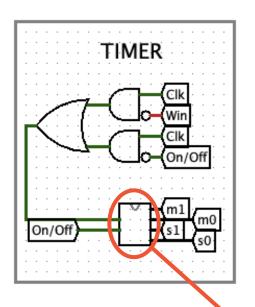

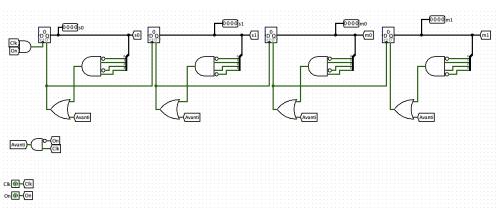
Per rappresentare il timer sono stati utilizzati 4 counter per simulare il passare dei secondi. Il primo incrementa ad ogni colpo di clock, i successivi quando il couter precedente raggiunge la cifra massima. Il timer incrementa ad ogni colpo di clock fino a quando qualcuno non vince.




GESTIONE TURNO

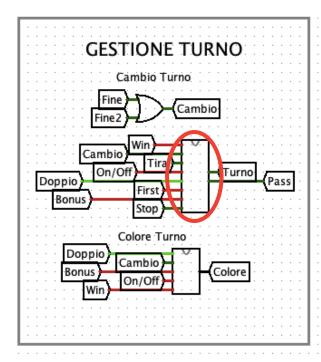

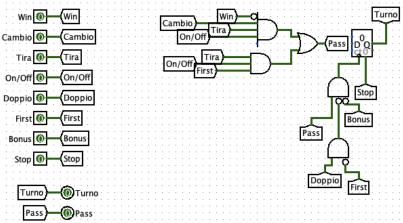Per la gestione del turno si utilizza un contatore ad un bit, quando l'uscita è 1 è il turno del giocatore 1, altrimenti del secondo. Il cambio turno avviene quando uno ha tirato i dadi, sempre se il giocatore che ha appena tirato non è finito su una casella che gli permette di ritarare o nel caso in cui faccia doppio, in questo caso il turno spetta ancora a lui.





GESTIONE TURNO

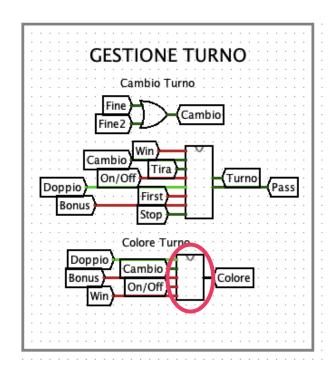



In base al turno del giocatore «Colore» può assumere 2 valori, 0 per indicare il giocatore azzurro e 1 per il colore viola.

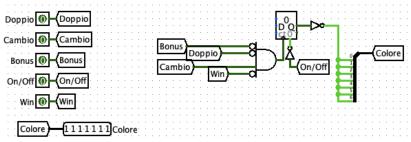
Cambia valori in base alle dinamiche di gioco.



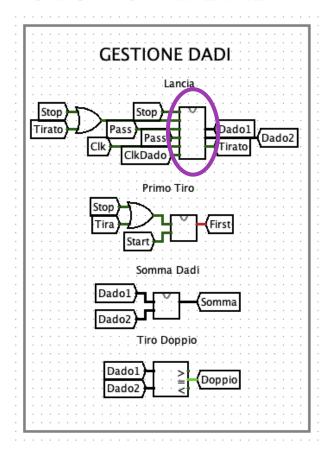


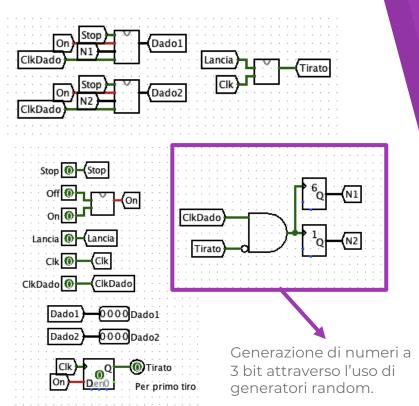


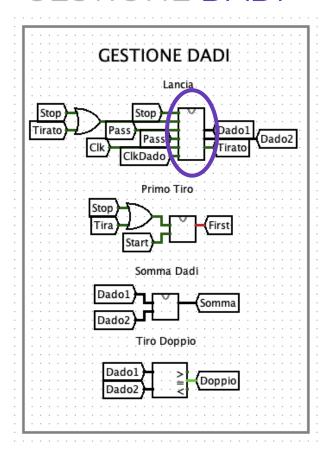

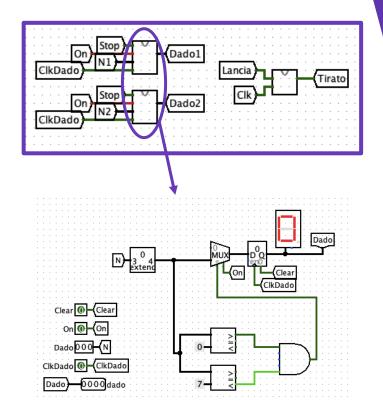


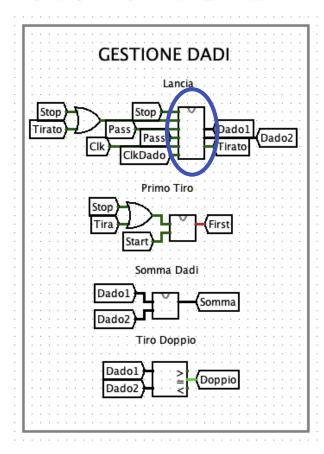
Riceve il numero casuale e lo restituisce (stampandolo poi nel Display) se e solo se è compreso tra 1 a 6, confrontandolo con due comparatori che mettono ad 1 il selettore del MUX



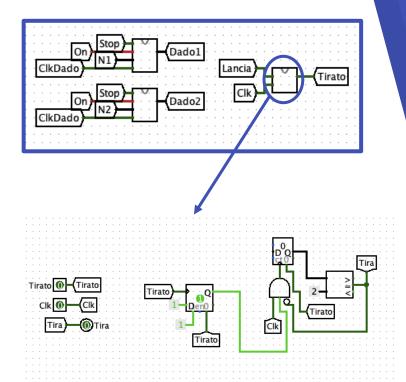


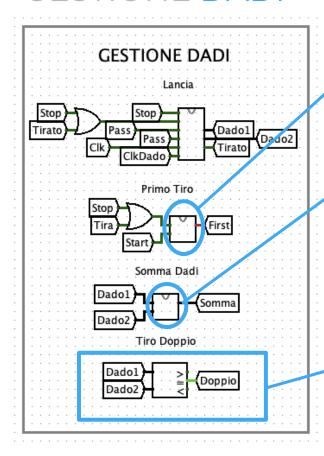Per simulare il lancio dei dadi vengono generati numeri casuali per 2 colpi di clock, appena raggiunti Tira diventa 1 e i dadi si considerano tirati



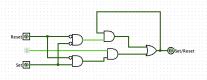



Set/Reset (come on/off)

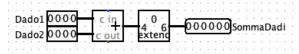


Somma ed estende a 6 bit il tiro


Controlla se il tiro è doppio

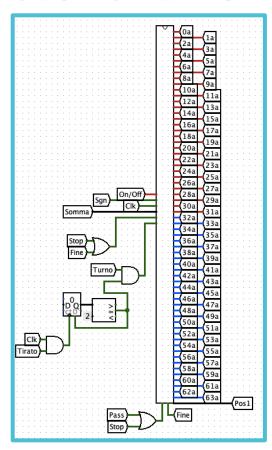

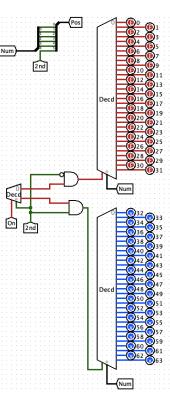


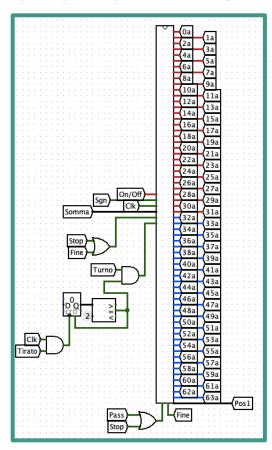Creazione di un decoder a 6 bit che in base alla posizione accende il led corrispondente, quando il MSB della posizione è 0 si attiva il primo DEC, quando è 1 si attiva il secondo, simulando così un decoder a 6 bit.




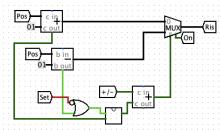


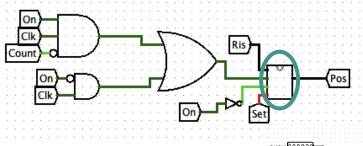
Incrementa o decrementa di 1 (in base al selettore del MUX) posizione della pedina.



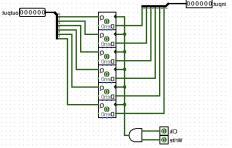
Inserisce in Ris in Pos (quindi Pos +/- 1) fintanto che Set è 1




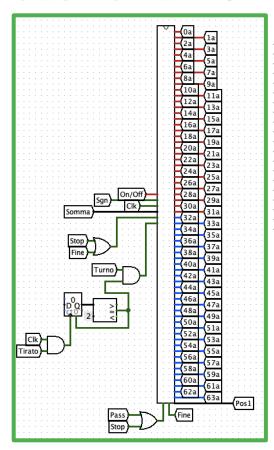

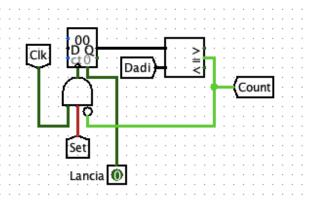

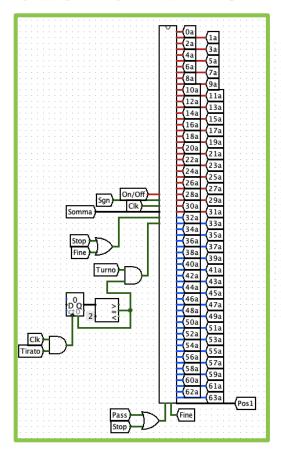
Incrementa di 1 fino a quando non si raggiunge il numero di dadi



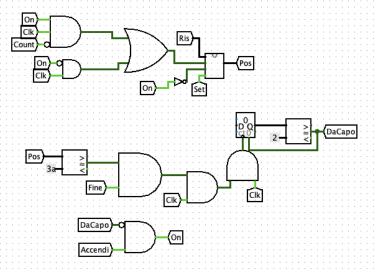


Raggiunto la casella 58 come malus il giocatore che ci è finito sopra dovrà ricominciare da capo.


GESTIONE VINCITORE

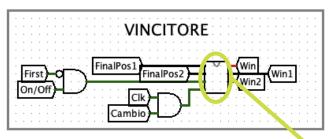

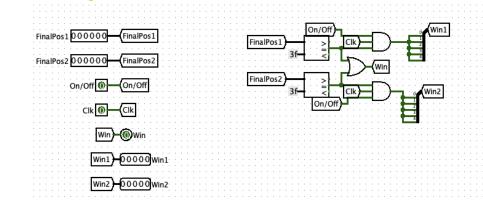Appena uno dei due giocatori raggiunge la casella finale con un tiro dei dadi preciso si attiva il comparatore che a sua volta impone ad 1 il tunnel del giocatore vincente




GESTIONE STAMPA POSIZIONE

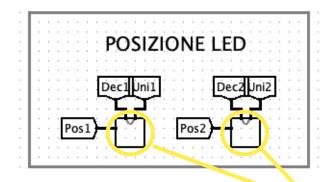


Circuito che stampa il numero in base decimale nei Display il numero della casella.

Le decine sono ottenute prendendo il quoziente della divisione intera per 10, mentre le unità si prende il resto della divisione per 10.

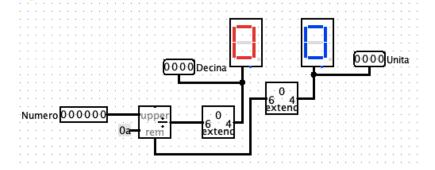
Entrambe le cifre vengono ridotte a 4 bit.



GESTIONE BONUS

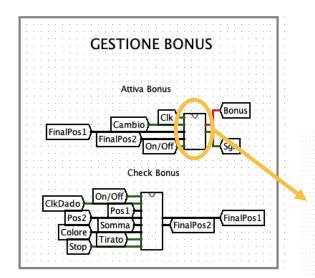


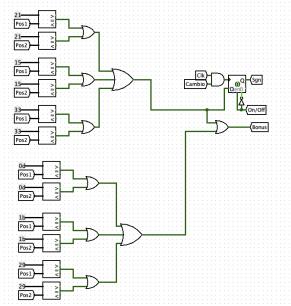Il circuito rende ad 1 BONUS se un giocatore si ferma su una casella che contiene il bonus. Il segno in uscita dipende se la casella offre un bonus che permette di spostarsi (0) avanti o indietro (1).



Il segno viene memorizzato attraverso un flip flop d e azzerato quando finisce il movimento.

GESTIONE BONUS

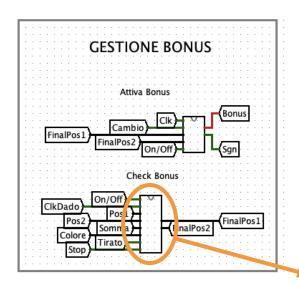

Circuito che controlla se sulla casella dove dovrà finirà il giocatore ci sarà un bonus, così da impedire il cambio turno e far ritirare lo stesso giocatore. Memorizzando la posizione finale solo nell'istante in cui tira, calcolando la somma tra la posizione attuale (prima del tiro) e il tiro effettivo.

